

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
LỚP 19CTT4

---

Tài liệu ôn thi cuối kỳ môn  
Hệ thống máy tính

---

PHẦN 4: MẠCH LOGIC  
Ngày 05/07/2021

 

# Mục lục

<b>1</b>	<b>Khái niệm mạch số</b>	<b>2</b>
1.1	Cổng luận lý (Logic gate)	2
1.2	Bảng chân trị	2
1.3	Một số đẳng thức cơ bản	4
<b>2</b>	<b>Mạch tổ hợp</b>	<b>4</b>
2.1	Khái niệm	4
2.2	Độ trễ mạch	4
2.3	Các bước thiết kế	5
2.3.1	SOP - Sum of Products	5
2.3.2	POS - Product of Sum	6
2.3.3	Đơn giản hóa hàm logic	6
2.3.3.1	Đại số Bun	6
2.3.3.2	Bản đồ Karnaugh	6
2.3.3.3	Đơn giản hàm theo dạng SOP	7
2.3.3.4	Đơn giản hàm theo dạng POS	8
2.4	Một số bài tập thiết kế mạch	8
2.5	Một số mạch tổ hợp cơ bản	10
2.5.1	Mạch toàn cộng (Full adder)	10
2.5.2	Mạch giải mã (Decoder)	10
2.5.3	Mạch mã hóa (Encoder)	10

# 1 Khái niệm mạch số

Là thiết bị điện tử hoạt động với **2 mức điện áp**:








- **Cao**: thể hiện bằng giá trị luận lý (quy ước) là **1**.
- **Thấp**: thể hiện bằng giá trị luận lý (quy ước) là **0**.

Được xây dựng từ những thành phần cơ bản là **cổng luận lý (logic gate)**

- Cổng luận lý là thiết bị điện tử gồm 1/ nhiều tín hiệu đầu vào (input) - 1 tín hiệu đầu ra output.
- $output = F(input\_1, input\_2, ..., input\_n)$ .
- Tùy thuộc vào cách xử lý của hàm F sẽ tạo ra nhiều loại cổng luận lý.

Hiện nay linh kiện cơ bản tạo ra mạch số là **transistor**.


## 1.1 Cổng luận lý (Logic gate)

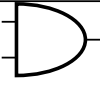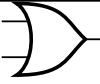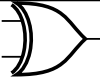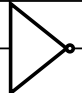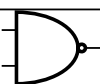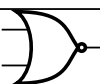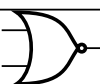Tên cổng	Hình vẽ đại diện	Hàm đại số Bun
AND		$\backslash x.y$ hay $\backslash xy$
OR		$x + Y$
XOR		$\backslash oplus$
NOT		
NAND		
NOR		
NXOR		

## 1.2 Bảng chân trị


**Example:** This is a box

- **AND**

 


A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- **OR**

 


A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- **NOT**

 


A	out
0	1
1	0

- **NAND**

 


A	B	out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- **NOR**

 

A	B	out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- XOR**

 

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

### 1.3 Một số đẳng thức cơ bản


## 2 Mạch tổ hợp

### 2.1 Khái niệm

- Gồm  $n$  ngõ vào (input);  $m$  ngõ ra (output)
  - Mỗi ngõ ra là 1 hàm luận lý của các ngõ vào
- Mạch tổ hợp không mang tính ghi nhớ: Ngõ ra chỉ phụ thuộc vào Ngõ vào hiện tại, không xét những giá trị trong quá khứ
 
### 2.2 Độ trễ mạch

- Độ trễ mạch (**Propagation delay/ gate delay**) = Thời gian điểm tín hiệu ra ổn định – thời điểm tín hiệu vào ổn định.
- Mục tiêu thiết kế mạch: làm giảm thời gian độ trễ mạch.



## 2.3 Các bước thiết kế

Thường trải qua 3 bước:


- **Bước 1:** Lập bảng chân trị:

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- **Bước 2:** Viết hàm luận lý

$$F = \overline{AB}$$

 - **Bước 3:** Vẽ sơ đồ mạch và thử nghiệm



### 2.3.1 SOP - Sum of Products

Giả sử đã có bảng chân trị cho mạch  $n$  đầu vào  $x_1, \dots, x_n$  và 1 đầu ra  $f$ .

- Ta dễ dàng lập công thức (hàm) logic theo thuật toán sau:
  - Ứng với mỗi hàng của bảng chân trị có đầu ra = 1, ta tạo thành 1 tích có dạng  $u_1.u_2...u_n$  với:

$$f(x) = \begin{cases} x_i, & \text{nếu } x_i = 1 \\ \overline{x_i}, & \text{nếu } x_i = 0 \end{cases}$$

- Cộng các tích tìm được lại thành tổng -> Công thức của  $f$

Ví dụ:

STT	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1 $\rightarrow \overline{x_1}.\overline{x_2}.x_3$
2	0	1	0	1 $\rightarrow \overline{x_1}.x_2.\overline{x_3}$
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1 $\rightarrow x_1.\overline{x_2}.x_3$
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

$$f = \overline{x_1}.\overline{x_2}.x_3 + \overline{x_1}.x_2.\overline{x_3} + x_1.\overline{x_2}.x_3$$

### 2.3.2 POS - Product of Sum

- Trường hợp số hàng có giá trị **đầu ra = 1 nhiều hơn = 0**, ta có thể đặt  $g = \overline{f}$ .
- Viết công thức dạng **SOP cho  $g$** .
- Lấy  $f = \overline{g} = \overline{\overline{f}}$  để có công thức dạng POS (Tích các tổng) của  $f$ .

Ví dụ: (Thêm sau)

### 2.3.3 Đơn giản hóa hàm logic

- Sau khi viết được hàm logic, ta có thể vẽ sơ đồ của mạch tổ hợp từ những cộng luận lý cơ bản.
  - Ví dụ:  $f = xy + xz$
- Tuy nhiên ta có thể viết lại hàm logic sao cho sơ đồ mạch sử dụng **ít cổng hơn**
  - Ví dụ:  $f = xy + xz = x(y + z)$
- Cách đơn giản hóa hàm tổng quát? Một số cách phổ biến:
  - Dùng đại số Bun ( Xem lại bảng "Một số đẳng thức cơ bản" để áp dụng)
  - Dùng bản đồ Karnaugh

#### 2.3.3.1 Đại số Bun

- Dùng các phép biến đổi đại số Bun để lược giản hàm logic
- Khuyết điểm:
  - Không có cách là tổng quát cho mọi bài toán
  - Không chắc kết quả cuối cùng đã tối giản chưa
- Ví dụ: Đơn giản hóa các hàm sau
  - $F(x, y, z) = xyz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z}$

#### 2.3.3.2 Bản đồ Karnaugh

Mỗi tổ hợp biến trong bảng chân trị gọi là bộ trị (tạm hiểu là 1 dòng)

- Biểu diễn hàm có  $n$  biến thì sẽ cho ra tương ứng  $2^n$  bộ trị, với vị trí các bộ trị được đánh số từ 0
- Thông tin trong bảng chân trị có thể **cô đọng** bằng cách:
  - Liệt kê vị trí các bộ trị (**midterm**) với giá trị đầu ra = **1** (**SOP**)
  - Liệt kê vị trí các bộ trị (**maxterm**) với giá trị đầu ra = **0** (**POS**)

Các dạng bản đồ Karnaugh cơ bản:

		b	
		0	1
a	0	0	1
	1	1	0

		bc			
		00	01	11	10
a	0	0	0	1	X
	1	1	X	0	0

Ví dụ:

$$F(A, B, C) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7)$$

		bc			
		00	01	11	10
a	0			0	0
	1	0	0		0

### 2.3.3.3 Đơn giản hàm theo dạng SOP

- Hàm logic F biểu diễn bằng chân trị được đưa vào bản đồ bằng các trị 1 tương ứng.
- Các ô liên kề có giá trị 1 được gom thành nhóm sao cho mỗi nhóm sau khi gom có tổng số ô là lũy thừa của 2 (2, 4, 8,...).
- Các nhóm có thể dùng chung ô có giá trị 1 để gộp thành nhóm lớn hơn. Cố gắng tạo những nhóm lớn nhất có thể.
- Nhóm 2/4/8 ô sẽ đơn giản bớt 1/2/3 biến trong số hạng.
- Mỗi nhóm biểu diễn 1 số hạng nhân (Product), Cộng(Sum - OR), các số hạng này ta sẽ được biểu thức tối giản của hàm logic F.

**Ví dụ 1:**  $F(A, B, C) = \Sigma(3, 4, 6, 7)$



		<b>B</b>			
		BC			
		00	01	11	10
<b>A</b>	0			<b>1</b>	
	1	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

$$F(A, B, C) = \overline{B}.\overline{D} + \overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.C.\overline{D}$$

Ví dụ 2:  $F(A, B, C) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6)$

		<b>B</b>			
		BC			
		00	01	11	10
<b>A</b>	0	<b>1</b>			<b>1</b>
	1	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

$$F(A, B, C) = \overline{C} + A.\overline{B}$$

#### 2.3.3.4 Đơn giản hàm theo dạng POS

### 2.4 Một số bài tập thiết kế mạch

Ví dụ 1: Thiết kế mạch cộng 2 bits không nhớ

- **Bước 1:** Lập bảng chân trị


A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- **Bước 2:** Lập biểu thức

$$F = \overline{A}.B + A.\overline{B}$$

$$= A \oplus B$$

- **Bước 3:** Vẽ mạch

 

**Ví dụ 2:** Thiết kế mạch kiểm tra số nguyên không dấu 3 bits có chia hết cho 3

- **Bước 1:** Lập bảng chân trị

Hệ 10	A	B	C	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0


- **Bước 2:** Lập biểu thức

$$F = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.B.C + A.B.\overline{C}$$

$$= \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + B.(\overline{A}.C + A.\overline{C})$$

$$= \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + B.(A \oplus B)$$

- **Bước 3:** Vẽ mạch

 

**Ví dụ 3:** Thiết kế mạch tổ hợp gồm 3 ngõ vào, 1 ngõ ra, sao cho giá trị logic ở ngõ ra là giá trị nào chiếm đa số trong các ngõ vào


- **Bước 1:** Lập bảng chân trị

Hệ 10	A	B	C	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

- **Bước 2:** Lập biểu thức

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.B.C + A.B.\overline{C} \\
 &= \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + B.(\overline{A}.C + A.\overline{C}) \\
 &= \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + B.(A \oplus B)
 \end{aligned}$$

- **Bước 3:** Vẽ mạch

 

## 2.5 Một số mạch tổ hợp cơ bản

### 2.5.1 Mạch toàn cộng (Full adder)

- Mạch tổ hợp thực hiện phép **cộng số học 3 bit**.
- Gồm **3 ngõ vào** (A,B: bit cần cộng -  $C_i$ : bit nhớ ) và **2 ngõ ra** (kết quả có thể từ 0 đến 3 với giá trị 2 và 3 cần 2 bit biểu diễn -S: ngõ tổng,  $C_0$ : ngõ nhớ)

### 2.5.2 Mạch giải mã(Decoder)

### 2.5.3 Mạch mã hóa(Encoder)